

宽禁带半导体器件对变频家电 的创新启示以及应用挑战

陈立烽
2022-1-4

Table of contents

1	家电应用技术方向	3
2	SiC&GaN半导体器件对家电应用的价值	6
3	SiC&GaN器件应用的挑战	7
4	英飞凌SiC&GaN器件	8
5	总结	10

Table of contents

1	家电应用技术方向	3
2	SiC&GaN半导体器件对家电应用的价值	6
3	SiC&GaN器件应用的挑战	7
4	英飞凌SiC&GaN器件	8
5	总结	10

家电市场未来发展的趋势和需求



家电应用



高能效将成为家电未来发展的主要需求



更实惠的价格

更高的效率


更高的可靠性

新能效标准促进变频化趋势

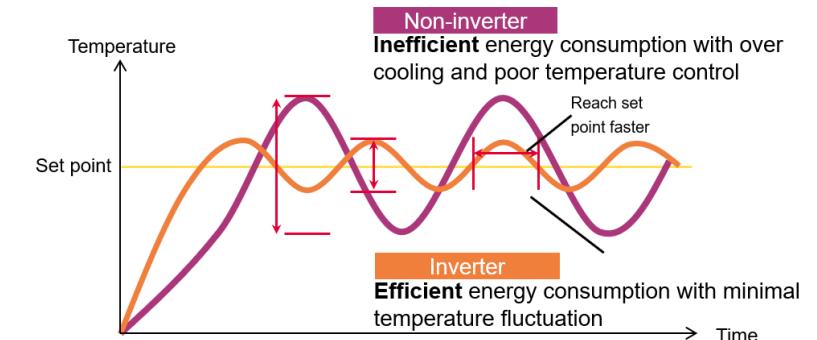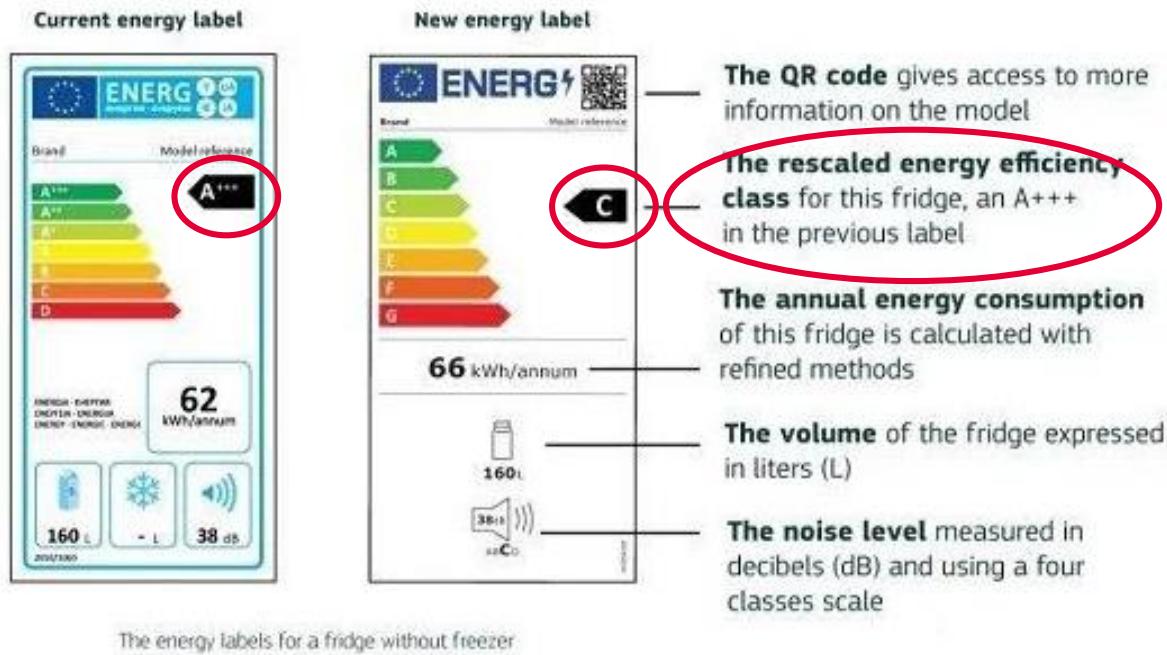- › 能效标准推动了马达变频化趋势
(EN 60335-2-24:2010/A1:2019+A2:2019, implemented from March 1st, 2021)
- › 马达转速由变频器自动控制，更小的结温波动提高了效率



家用空调的新趋势

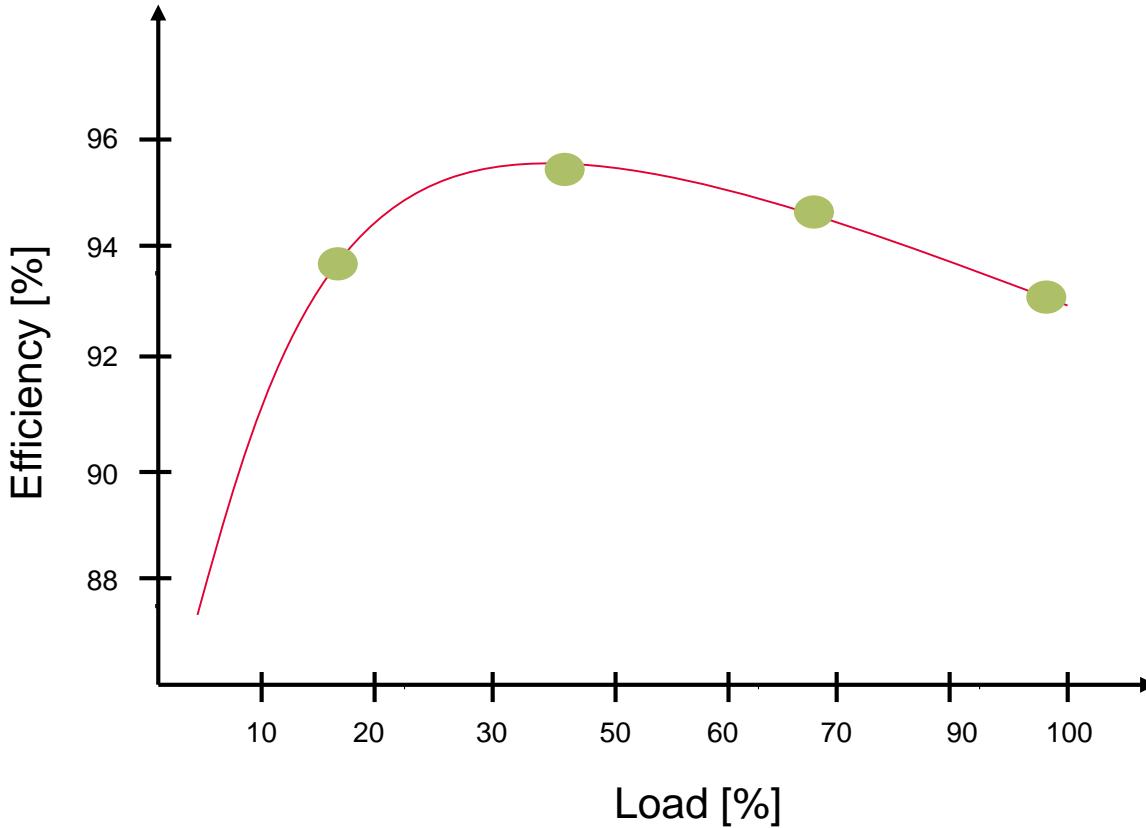




GB 21455 – 2019

额定制冷量 (CC) W	全年能源消耗效率(APF) W·h/ (W·h)				
	能效等级				
	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级
CC ≤ 4500	5.00	4.50	4.00	3.50	3.30
4500 < CC ≤ 7100	4.50	4.00	3.50	3.30	3.20
7100 < CC ≤ 14000	4.20	3.70	3.30	3.20	3.10



- › APF(Annual Performance Factor), 全年能源消耗效率成为标准的衡量指标
- › 系统效率的优化变得更为重要

宽禁带半导体器件相比于传统的Si器件可以大大减少功率损耗

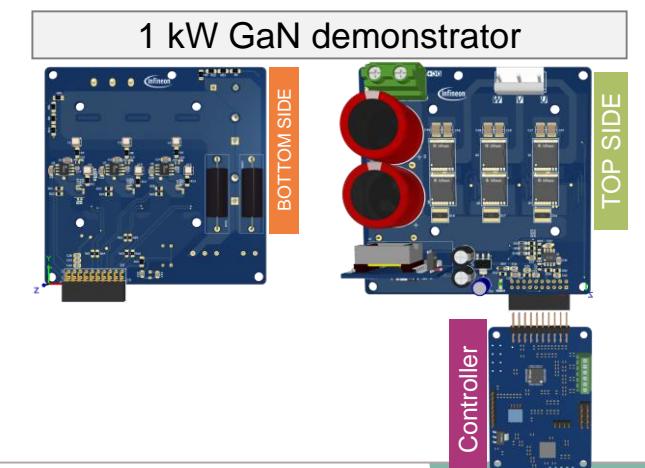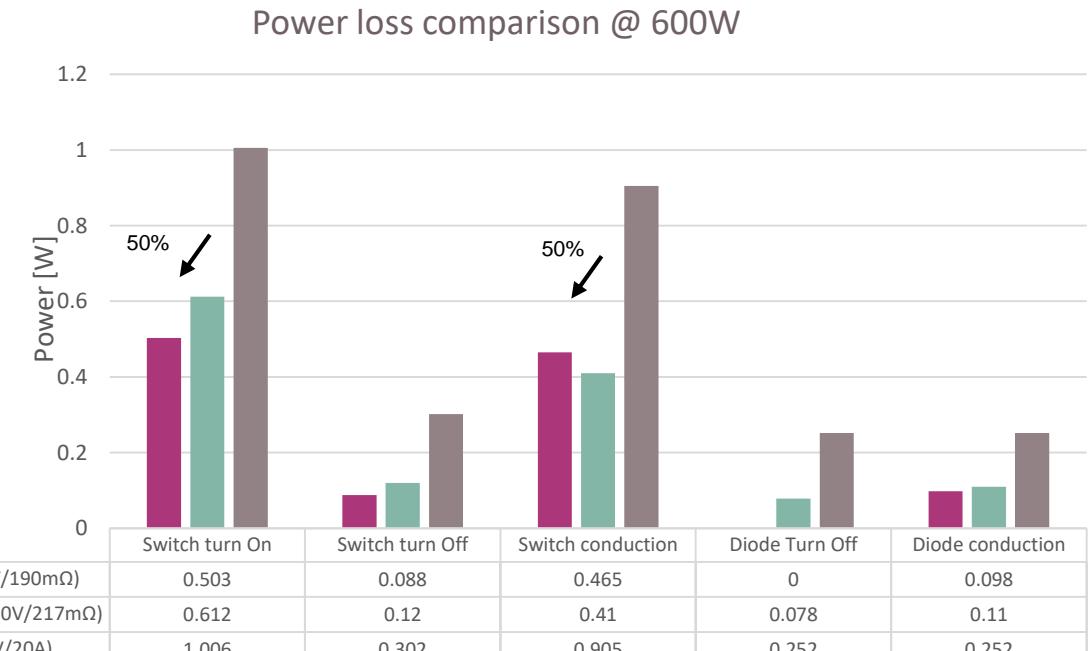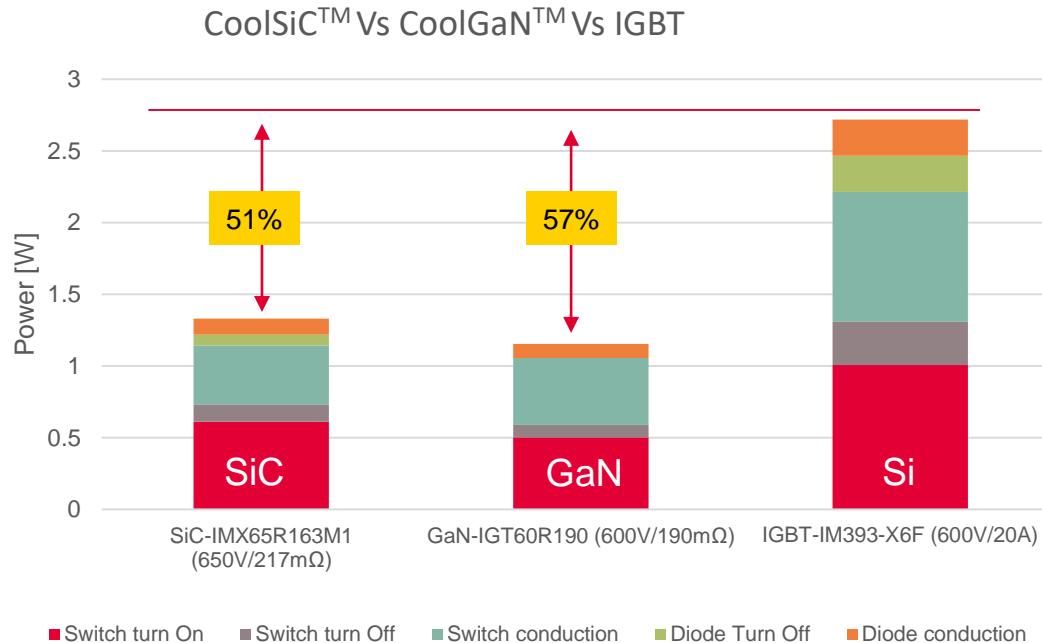

宽禁带方案明显的优势



- › 相同散热条件下更大的功率输出
- › 缩小体积
- › 去掉散热器
- › 满足新能效标准

Table of contents

1	家电应用技术方向	3
2	SiC&GaN半导体器件对家电应用的价值	6
3	SiC&GaN器件应用的挑战	7
4	英飞凌SiC&GaN器件	8
5	总结	10

家电电路拓扑

- 变频化大大改进了马达驱动系统的能效

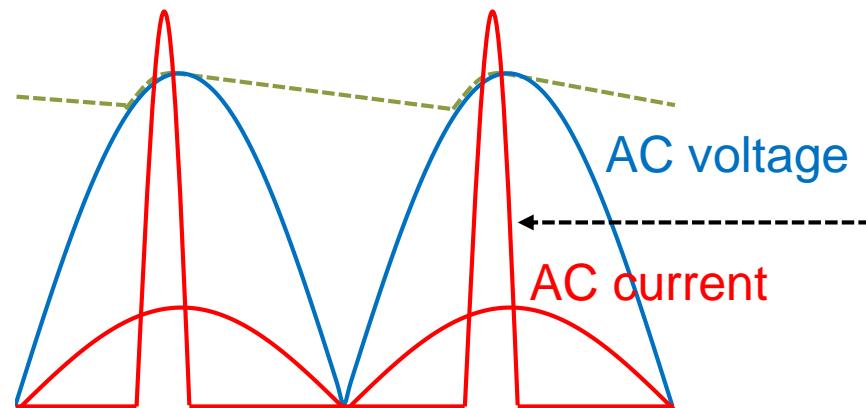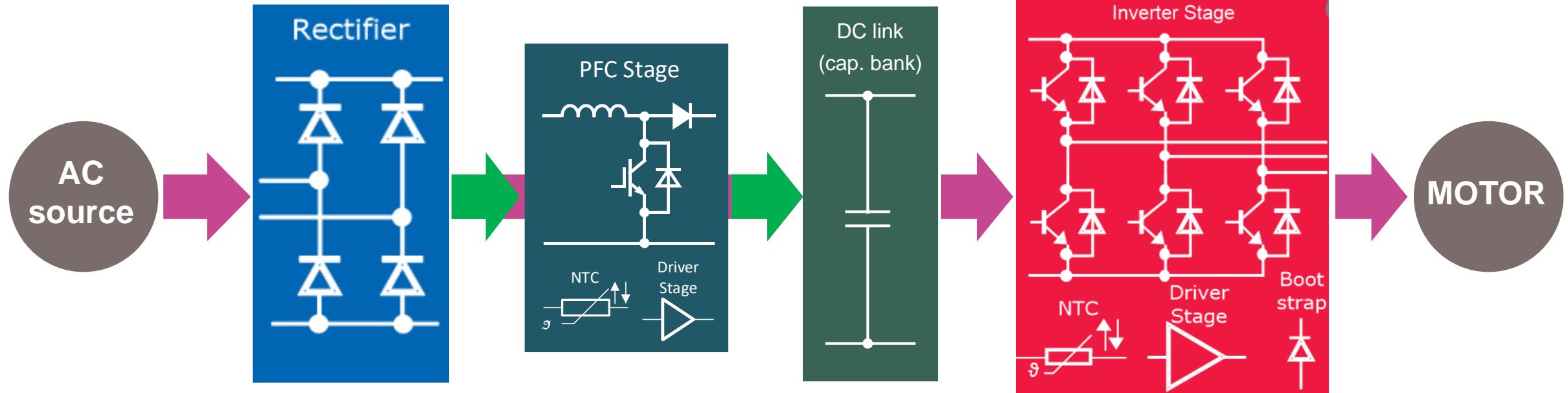

Did you know?

Inverterization enables variable speed drive...

Conventional control only offers two operating modes

Off Full speed

...and 40 % energy savings
in refrigerators

On
Off

家电应用中的PFC主流技术趋势

高开关频率

» 开关频率高达70 kHz



- 体积减小
 - 板载电抗器
 - 低成本电感




高效率拓扑

» 采用IGBT的图腾柱PFC

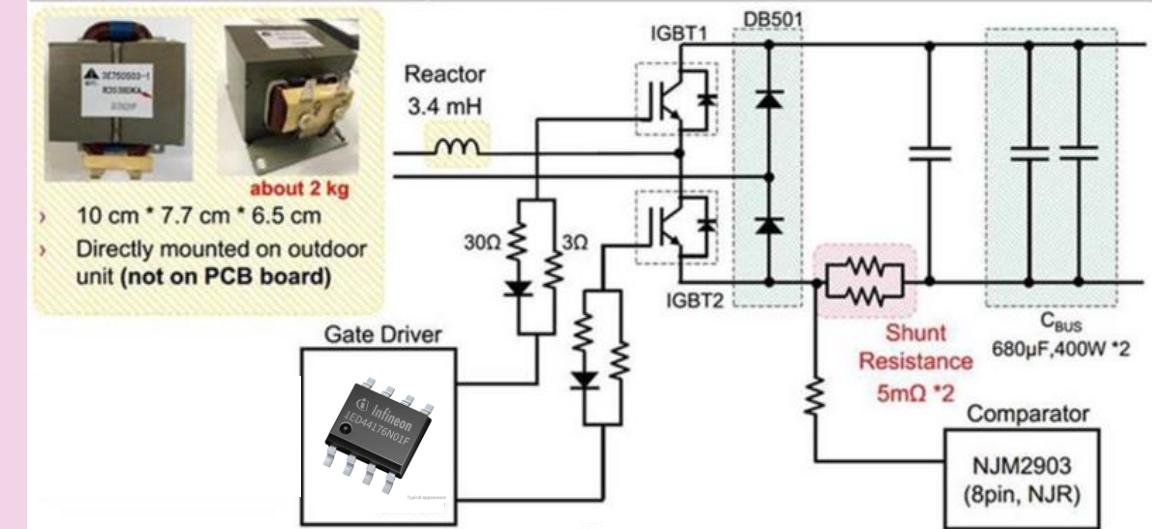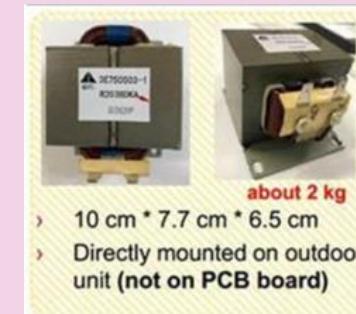
- 无桥 PFC: 消除BD上的导通损耗
- 低共模EMI
- 低 $f_{sw} < 20\text{kHz}$: 减小开关损耗



Infineon's 混合单管产品

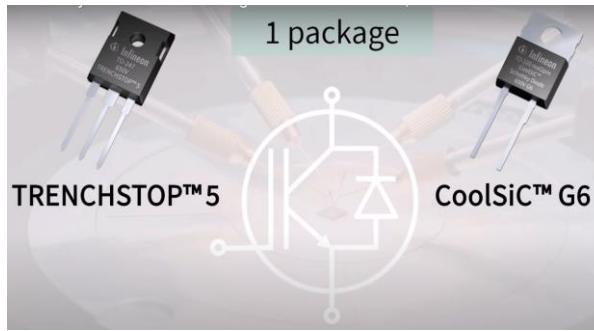

损耗降低超过 50%
(根据门极电阻)

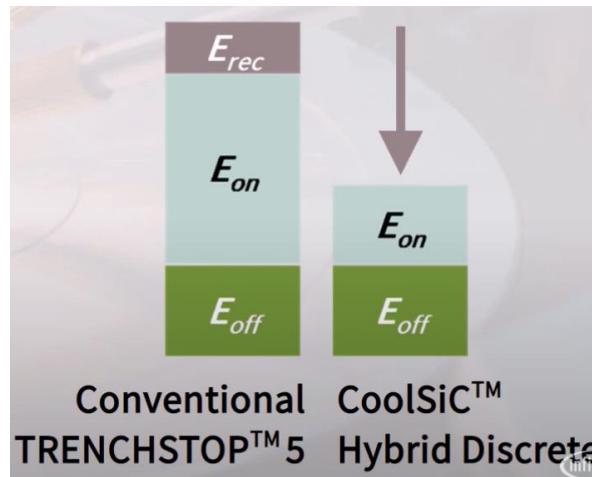


相对于标准 IGBTs 每增加10kHz开关频率，
效率可以提高大约 0.1%!



由于CoolSiC™ 二极管降低的损耗 =
反向恢复带来的损耗=

$$Q_{rr} \cdot V_{bus} \cdot f_{sw}$$

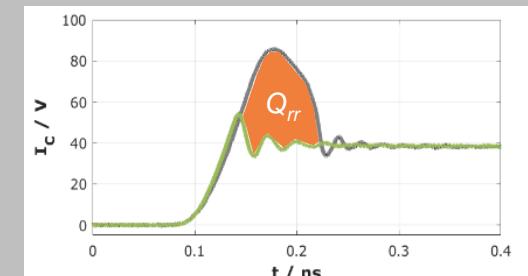

Turn-on waveforms acquired at 400V, 37.5A,
150°C, $R_{Gon}=47\Omega$.

假设: $Q_{rr}/I_c \approx 60 \text{ nC/A}$
(数据手册值@ $T_{vj}=100^\circ\text{C}$ and $I_c=I_{Cn}/2$)


举例:

- › 半桥拓扑: 0.12% 每10kHz
(工作点@ $V_{in}=400\text{V}$ and $V_{out}=200\text{V}$)
- › T型变换器: 0.09% 每10kHz
(工作点@ $V_{bus}=750\text{V}=2\cdot375\text{V}$, $V_{out}=230\text{Vrms}$, $\cos(\phi) \approx 1$)


概况: 效率提升~0.1% 每10kHz

Basis of the calculation is the data sheet IKW75N65ES5: $Q_{rr} \approx 2.25\text{nC}$ at $I_c=I_{Cn}/2=37.5\text{A}$ and $T_{vj}=100^\circ\text{C}$,

无桥图腾柱PFC方案

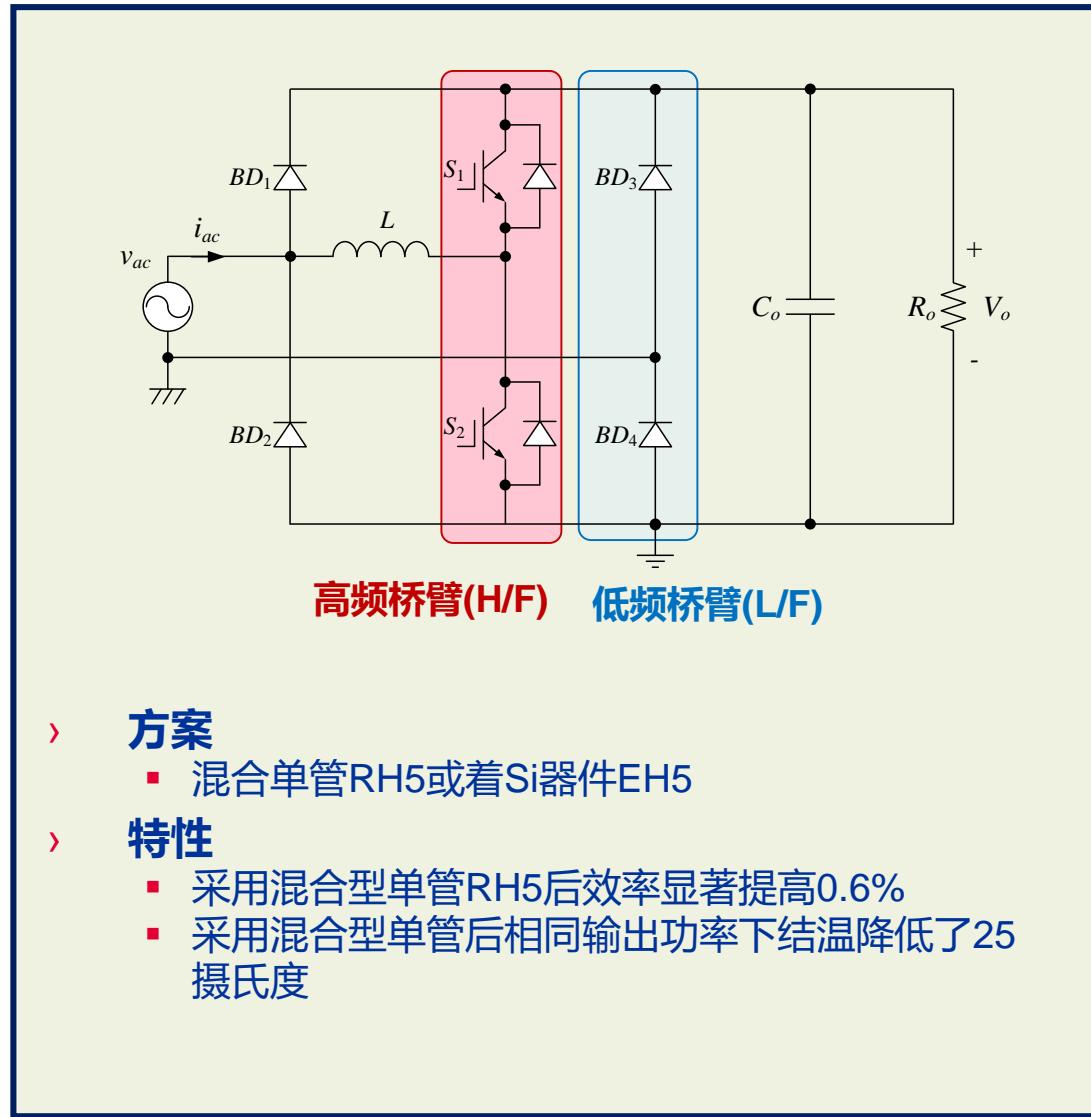

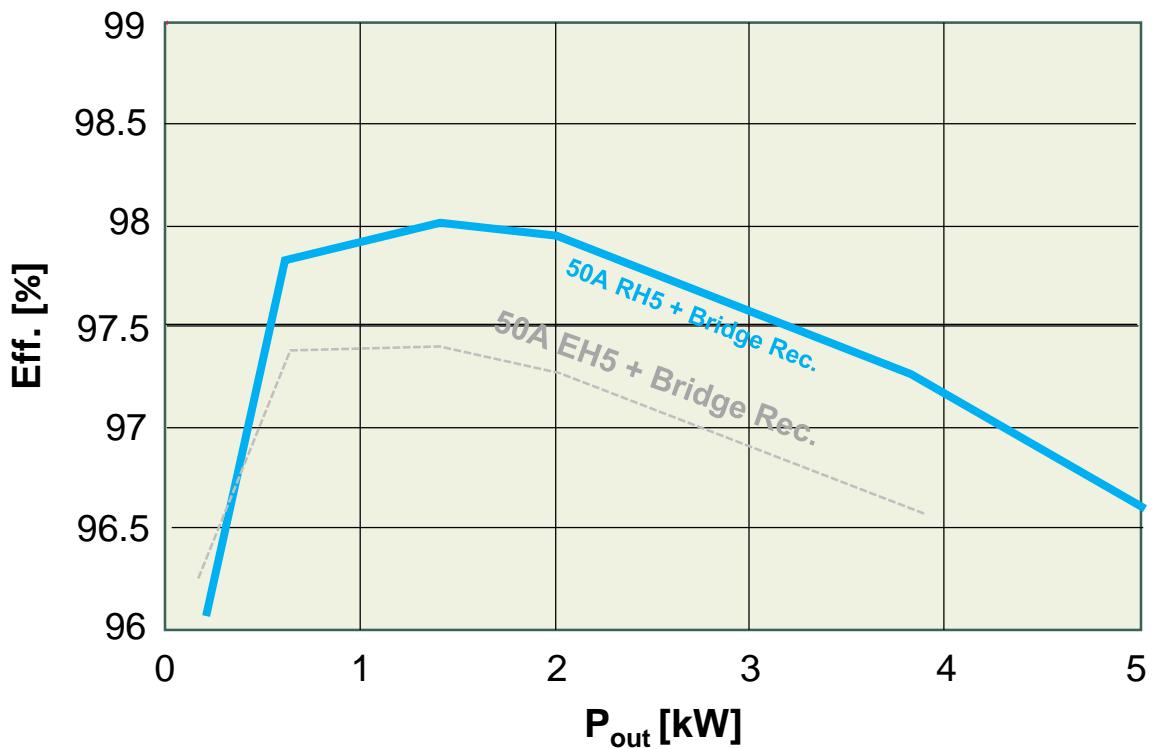- › **方案**
 - 混合单管RH5或者Si器件EH5
- › **特性**
 - 采用混合型单管RH5后效率显著提高0.6%
 - 采用混合型单管后相同输出功率下结温降低了25摄氏度



No.	高频桥臂	T _{mep.} [°C] @5kW	η _{max} [%]	η@5kW [%]
2	50A RH5	79.1	98.0	96.6
3	50A EH5	105.5	97.4	96.0

采用SiC IPM 可以在不改变系统散热系统的条件下大大增加输出功率


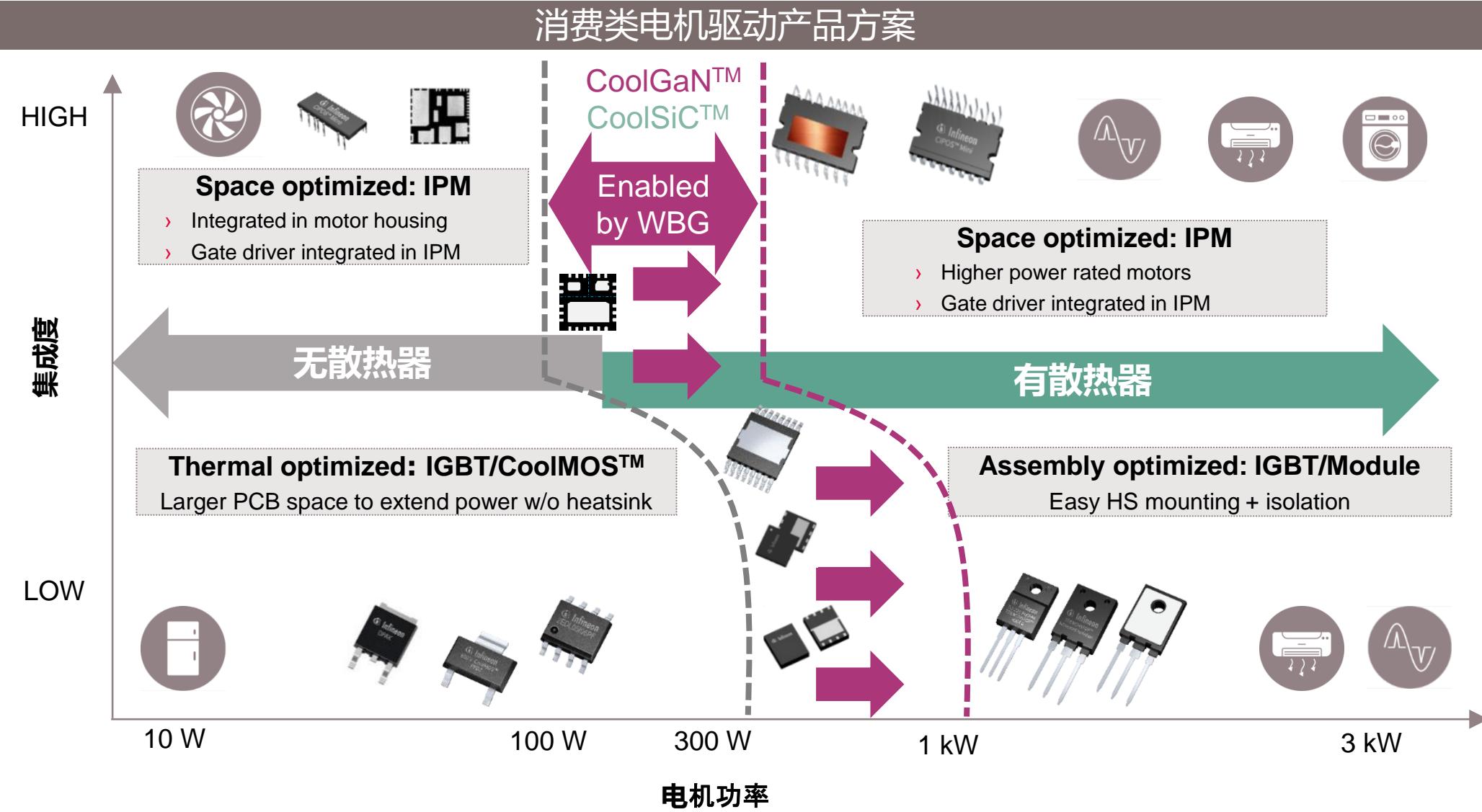


Table of contents


1	家电应用技术方向	3
2	SiC&GaN半导体器件对家电应用的价值	6
3	SiC&GaN器件应用的挑战	7
4	英飞凌SiC&GaN器件	8
5	总结	10

挑战 1：工程师对高速器件应用的设计挑战

高 dV/dt 引起的寄生导通，器件结电容设计可以降低大门极误开通的风险

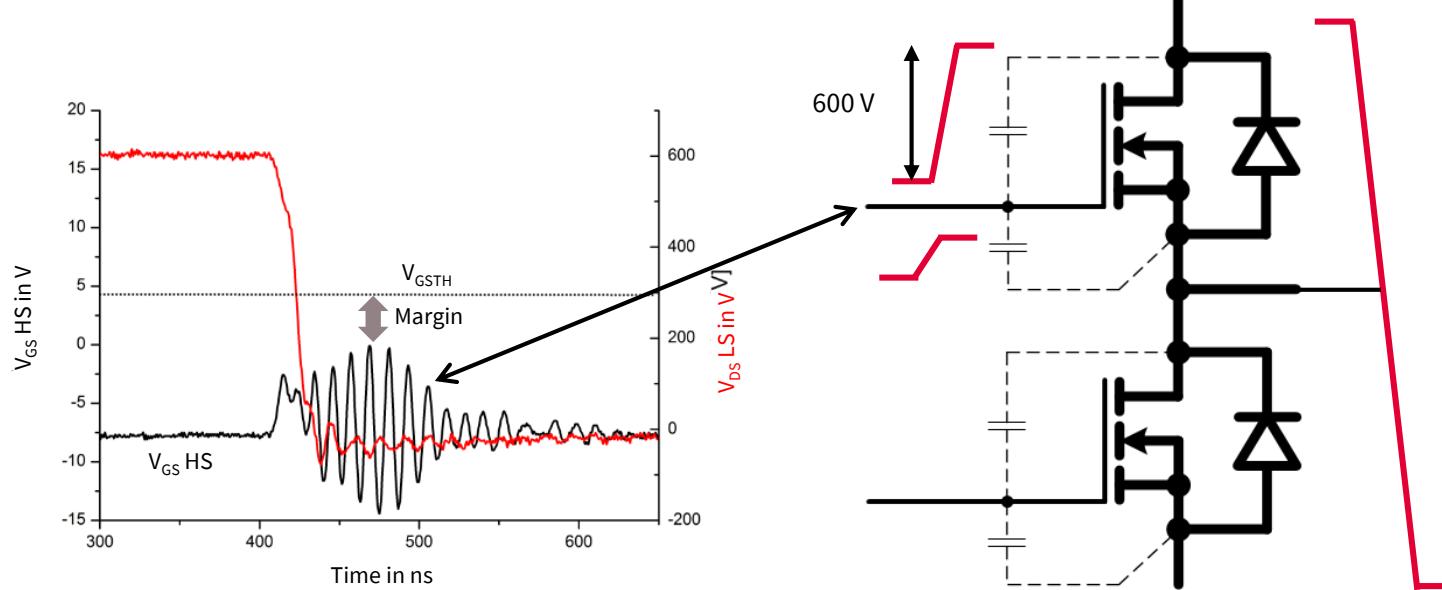

› 良好的设计至关重要

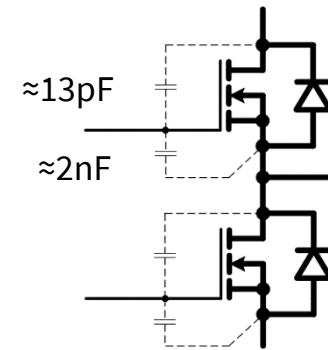



C_{GS} 和 C_{DG} 比例 > 150

工程估算 $\Delta V_{GS} \approx \Delta V_{DG} \times C_{DG}/C_{GS}$
 $\Delta V_{GS} \approx 600\text{V} \times 13\text{pF}/2000\text{pF} \approx 3.9\text{V}$
 如果 $V_{GSTH} \approx +3\text{V}$ (高温)，关断负压为-3V，因此还会有+2.1V的裕量。

一切当以实际测量为准！！！


如何避免门极误开通

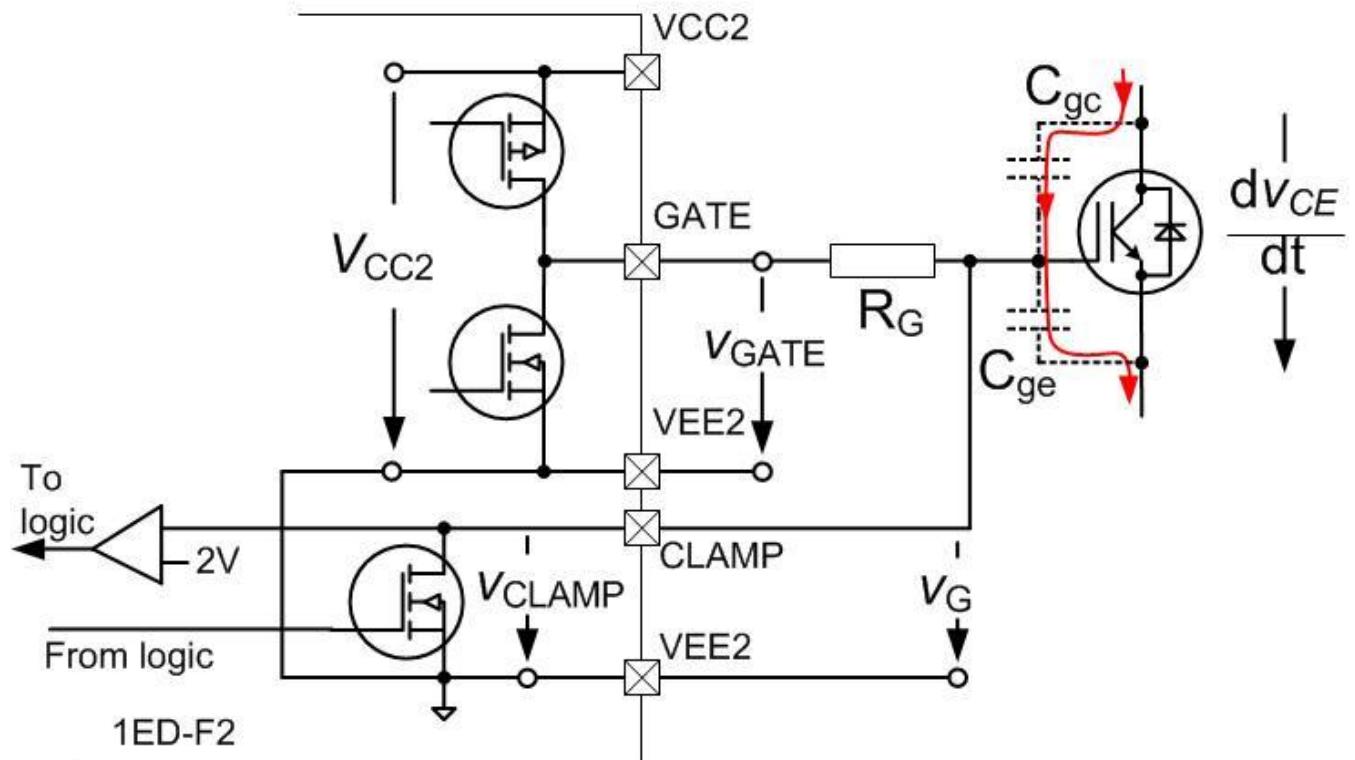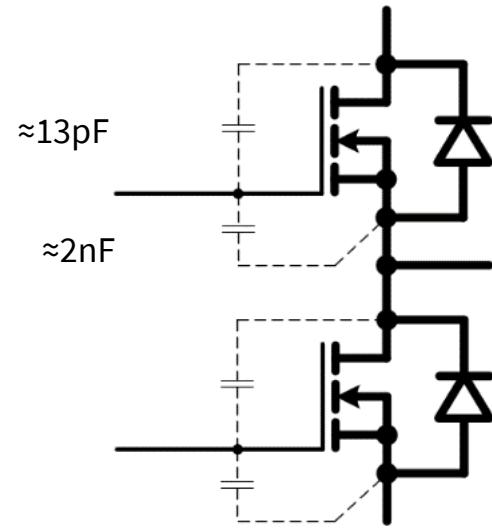- › 选择阈值电压更高的MOSFET
- › 注意CDG 和 CGS 的配比
- › 米勒钳位 (SiC内部的RGint)
- › 使用更大的负压



驱动芯片CMTI在SiC驱动中的重要性

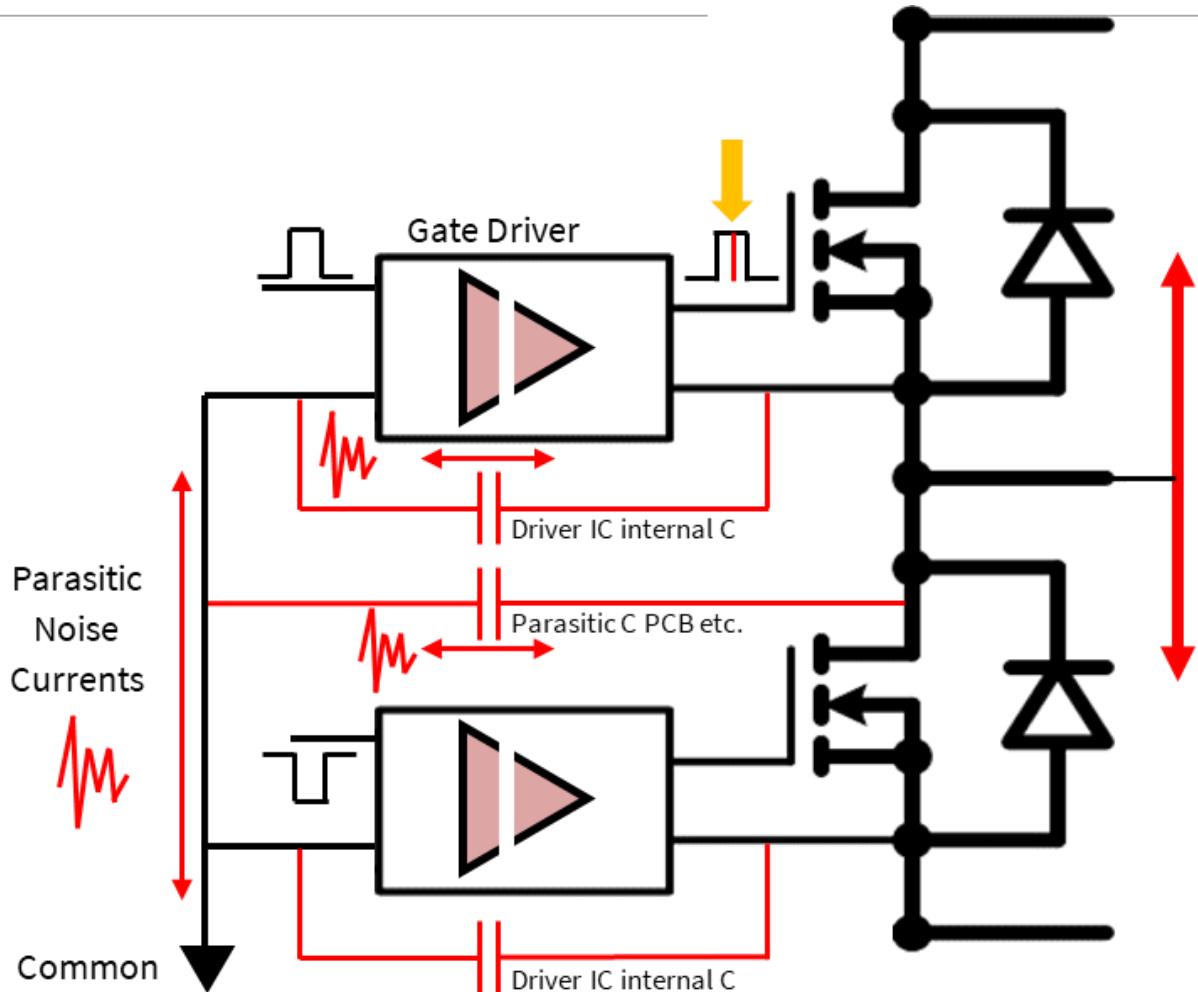- › 驱动芯片的周边有各种分布电容。
- › 高速开关的SiC器件会产生瞬变的高噪声。
- › 这种高噪声瞬变会导致栅极驱动器失去信号完整性。
- › 英飞凌的驱动芯片CMTI高达100kV/us!





**Common Mode Transient Immunity CMTI of driver IC's.
Parasitic noise currents can cause miss-operation of IC.**

挑战2：设计优化与系统环境和结构的挑战 PCB Layout 建议

SiC 应用PCB Layout 建议

- › 尽量对称
- › 减小回路杂散电感
- › 减小耦合

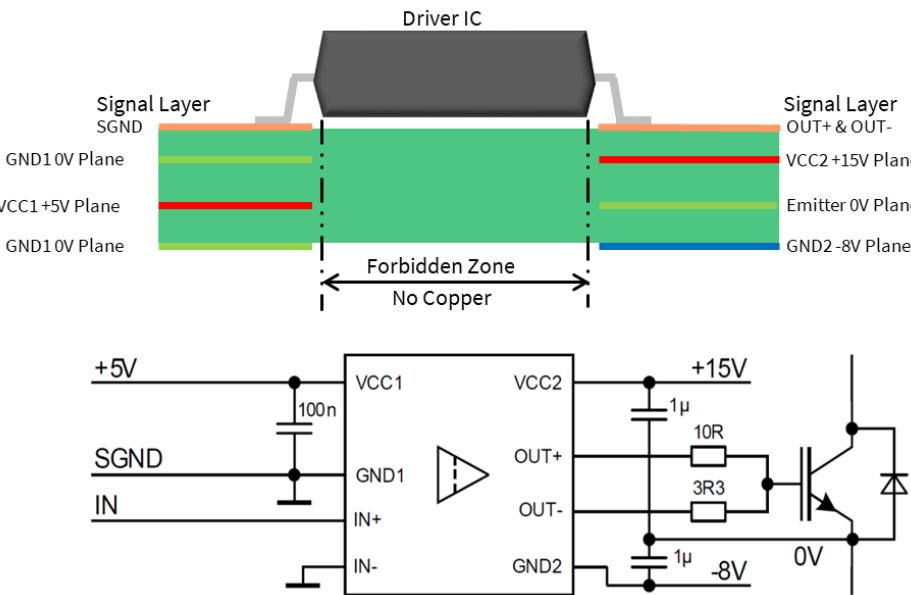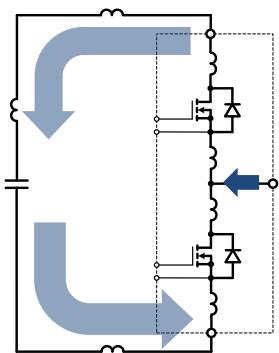


如何减小回路杂散电感



过电流的地方尽可能多的有交叠



与电流方向垂直的横面要宽

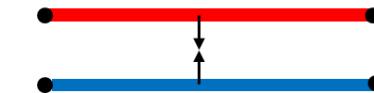

回路双向间的距离近

挑战 3：WBG的成本与家电产品成本要求的挑战


碳化硅(SiC)元件会在系统层面带来成本下降 (以光伏逆变器为例)

减小系统体积：

- SiC器件让系统可使用简单而容易控制的电路(两电平而非三电平)
- SiC器件让系统可使用高开关频率及小型磁元件
- 在更小的机箱处理相同的功率、或在相同的机箱处理更大功率，并降低成本

降低系统成本

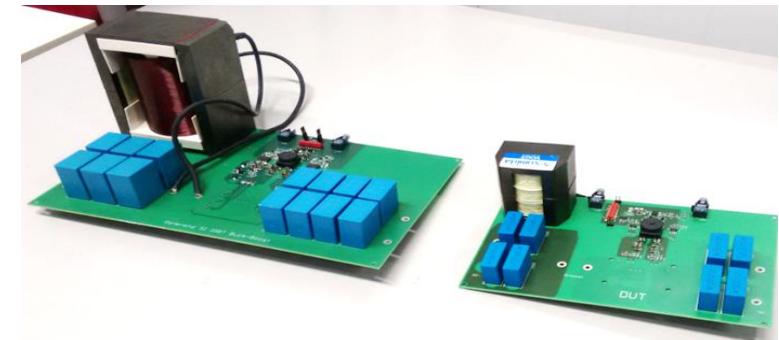- 同时增加半导体价值
- 整机材料成本下降
- 相对于硅半导体设计方案，SiC半导体材料成本为2到3倍



Si-IGBT评估板

SiC MOSFET评估板

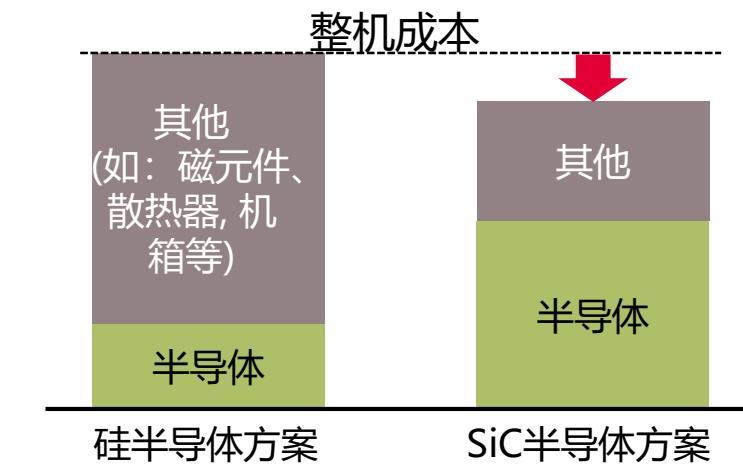



Table of contents

1	家电应用技术方向	3
2	SiC&GaN半导体器件对家电应用的价值	6
3	SiC&GaN器件应用的挑战	7
4	英飞凌SiC&GaN器件	8
5	总结	10

英飞凌CoolSiC™商用20周年：成就多项技术革新，赋能客户领跑未来

1992

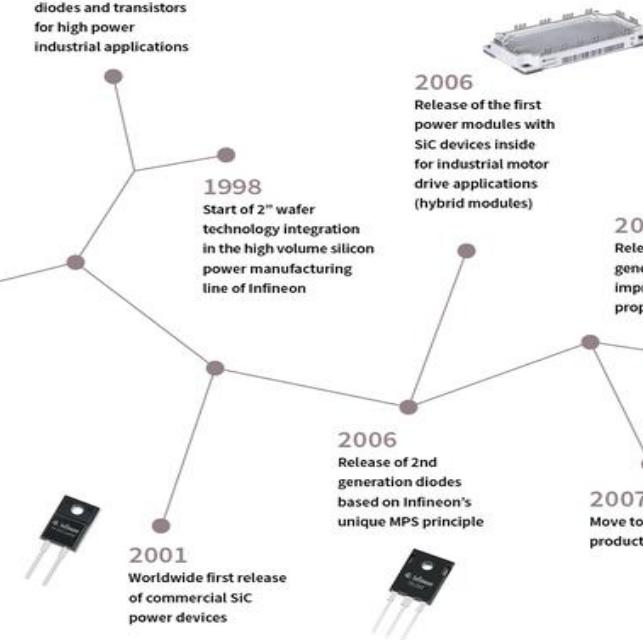Start of power device development, SiC diodes and transistors for high power industrial applications



2008 Release of 3rd diode generation with improved thermal properties



2009 Release of first high power module with SiC Diodes



2007 Move to 3" wafer production

2012 Roll out of SiC portfolio for solar power string inverters



2014 Commercial release of Infineon's ultra reliable SiC JFET switch



2014 Extension of the 5th generation principle towards 1200 V diodes



2013 Release of 5th generation of diodes, introduction of thin wafer manufacturing for SiC

2015 Start of 150 mm conversion in manufacturing



2017 Commercial release of CoolSiC™ MOSFET lead products in power modules and discrete versions



2018 Infineon acquires Sillectra leveraging its Cold Split technology to optimize processing flow and raw material usage



2019 Commercial release of the CoolSiC™ Automotive MOSFET 1200 V




2020 Commercial release of the CoolSiC™ Automotive MOSFET 1200 V in HybridPACK™ Drive



2020 Commercial release of the world's first 1200 V transfer molded SiC IPM solution



英飞凌持续提速，加快碳化硅新产品研发

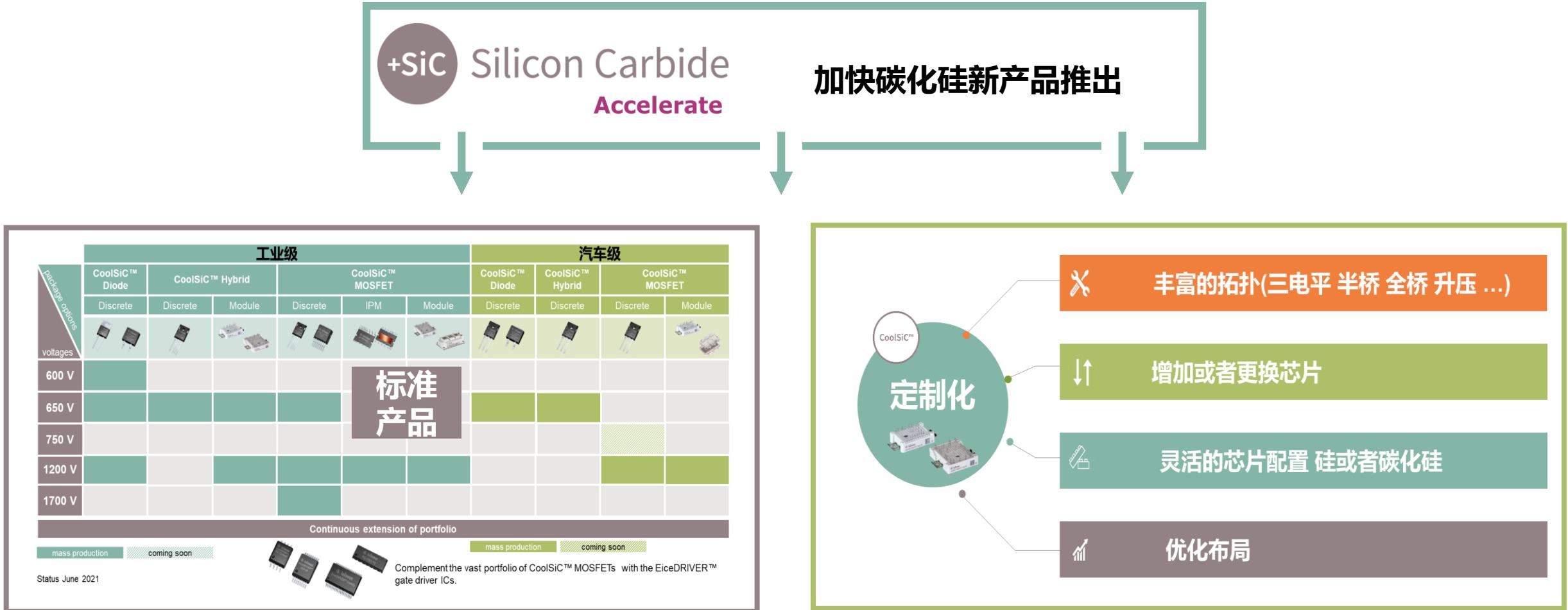

标配英飞凌门极驱动器
EiceDRIVER™



混合型单管产品系列


TRENCHSTOP™ 5 & CoolSiC™ Gen 6 Duopack

	IGBT IC _{nom} 100°C [A]	Gen 6 SiC Diode If _{nom} 100°C [A]	TO-247-3 pin	TO-247-4 pin
IGBT H5 + „half“ rated Diode	40	16	IKW40N65RH5	IKZA40N65RH5
	50	20	IKW50N65RH5	IKZA50N65RH5
	75	30	IKW75N65RH5	IKZA75N65RH5
IGBT S5 + „full“ rated Diode	50	40	IKW50N65SS5	IKZA50N65SS5
	75	60	IKW75N65SS5	IKZA75N65SS5




H5 – fast speed IGBT

S5 - medium speed IGBT

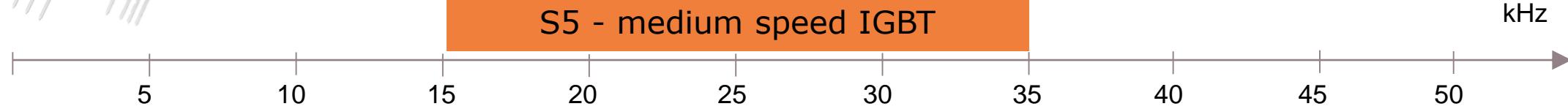


CoolSiC™ MOSFET 单管系列


SiC MOSFETs	TO-247-4		TO-247-3		D²PAK-7		1200 V	1700 V ext. creepage	
650 V	27,48, 72,107 mΩ		27, 48, 72, 107 mΩ						
1200 V	30, 45, 60, 90, 140, 220, 350 mΩ		30, 45, 60, 90, 140, 220, 350 mΩ		30, 45, 60, 90, 140, 220, 350 mΩ				
1700 V					450, 650, 1000 mΩ				
SiC Schottky diodes	TO-220 R2L		DDPAK		TO-247		D²PAK R2L	ThinPAK 8x8	
650 V	2,-20 A	2,4,6,8,10,1 2,16,20 A	2,4,6,8,10,1 2,16,20 A	10,12,16, 20, 30, 40 A	10,12,16,20, 30, 40 A	2,3,4,5,6,8,9 10,12 A	2,4,6,8,10, 12 A	20,24,32, 40 A	3,4,5,6,8,9, 10,12 A
1200 V	2,5,8,10,16, 20 A			10,15, 20,30,40 A	10,15,20,30, 40 A	2,5,8,10,16, 20 A	10,15, 20,30,40 A	2,4,8,10 A	

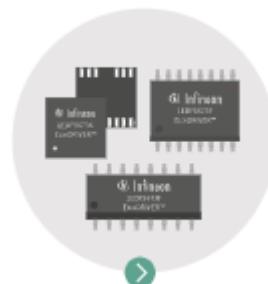

Gate driver ICs

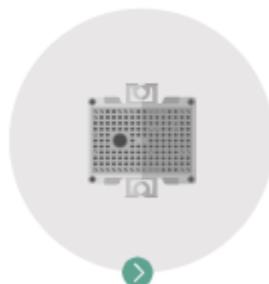

Modules

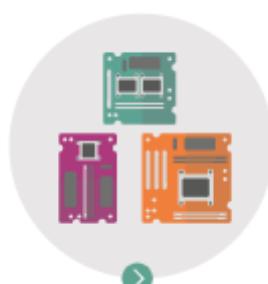

Evaluation boards

CIPOS™ Maxi : IM828-XCC 1200 V CoolSiC™ IPM

产品

DIP 36X23D package




Dimension [mm]

36 x 22.7 x 3.1 mm³ with 24 pins

拓扑

➤ 3-phase inverter with open emitters

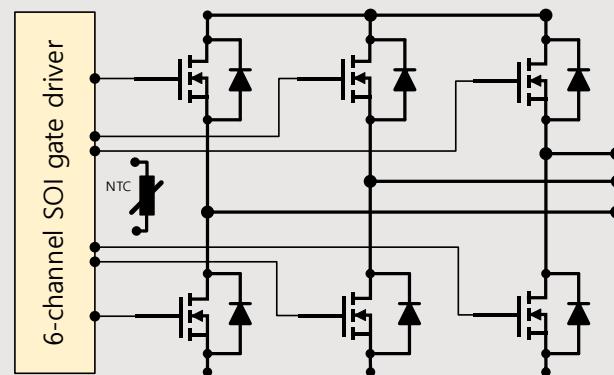

优势和系统价值

- CoolSiC™ MOSFET技术提供非常低的损耗
- 降低系统成本及更容易的设计
- 更快的推向市场
- 提供更宽的开关速度范围
- 在相同体积下实现高功率密度，高效率和高输出功率

典型应用




CoolSiC™ IPM评估板EVAL-M1-IM828

主要参数规格

- Input voltage 380 V_{AC}
- Maximum 10 kW motor power output
- Output current 18 A_{rms}
- On board EMI filter
- Single shunt current sensing configured by default
- Auxiliary power supply with 15 V, 3.3 V
- Over-current protection
- Over-temperature protection
- Sensing of DC-link voltage
- Thermistor output
- Fault diagnostic output
- Measurement test-points compatible to standard oscilloscope probes
- PCB is 150 mm × 140 mm and has two layers with 70 µm copper each
- RoHS compliant

结构框图

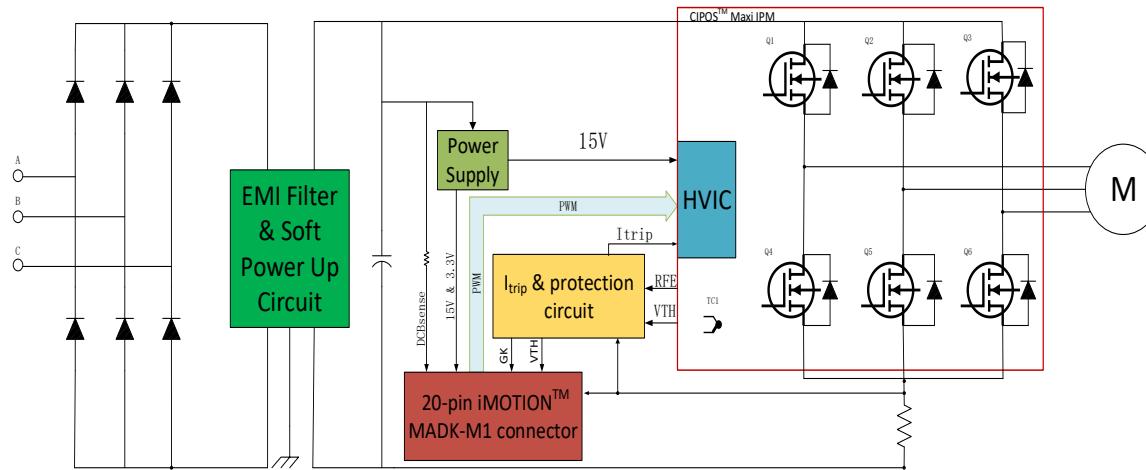



目标应用



英飞凌的氮化镓



业界最可靠的氮化镓器件

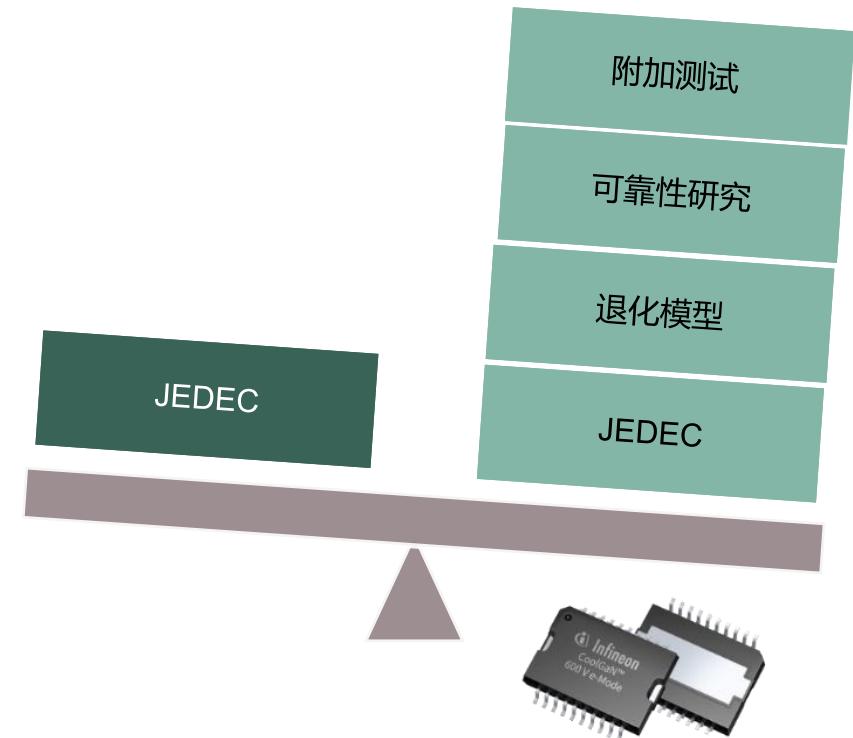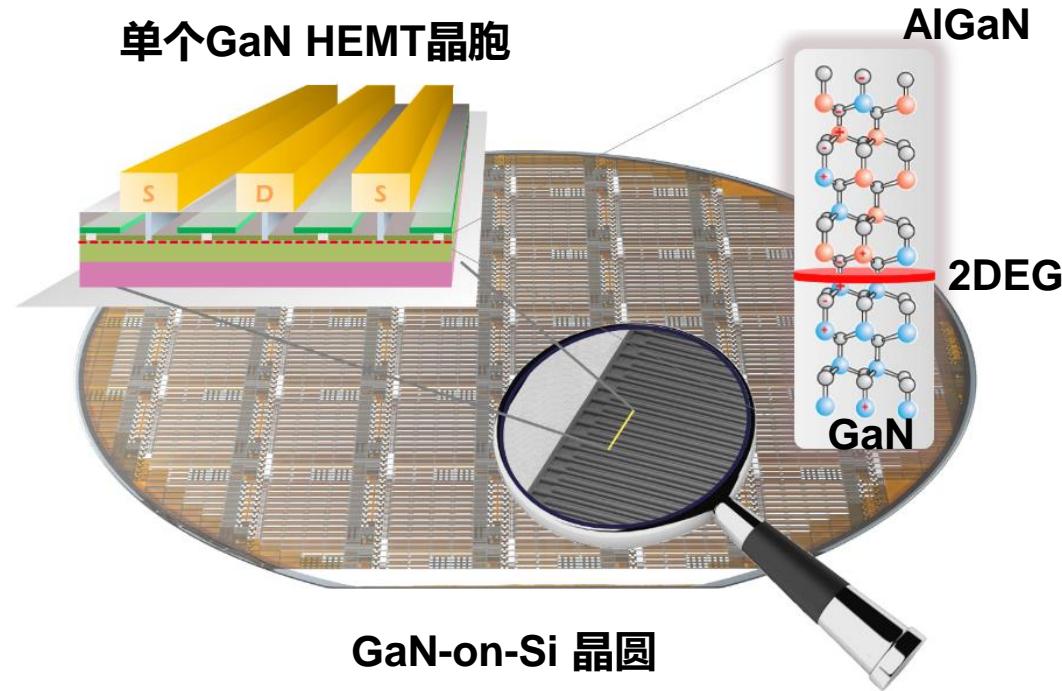

英飞凌采取 4个维度的品质计划，以精确模型化失效模式，预测产品寿命及现场失效率

Table of contents

1	家电应用技术方向	3
2	SiC&GaN半导体器件对家电应用的价值	6
3	SiC&GaN器件应用的挑战	7
4	英飞凌SiC&GaN器件	8
5	总结	10

总结

- › 提升系统效率是家电应用发展中的一大趋势
- › 宽禁带器件可以助力系统效率的提升和优化
- › 优化的设计和驱动是确保宽禁带器件可靠工作的保证



扫码关注
英飞凌工业半导体



 最新产品和技术信息

 工程师推荐的技术文章

 人气演讲视频

 会议资料查阅



活动报名通道



设计工具入口



学生园地

同生活，共未来！

深度 | GaN还是SiC，电气工程师该如何选择？

<https://mp.weixin.qq.com/s/LqPAewhp0a2tUZoBGkHsGg>

SiC & GaN：变频家电中的应用价值和设计要点

<https://mp.weixin.qq.com/s/uyD18-kFrWyh6wfBeeL2YQ>

搭载全SiC IPM的电机驱动评估板

<https://mp.weixin.qq.com/s/VMWSepHfJHaf44Zb61DAw>



Part of your life. Part of tomorrow.